

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://studservis.ru/gotovye-raboty/kontrolnaya-rabota/237481>

Тип работы: Контрольная работа

Предмет: Электротехника

-

Задача № 1ых цепей постоянного тока со смешанным соединением.

Дано: .

Требуется:

- а) рассчитать цепь методом контурных токов;
- б) проверить расчет по законам Кирхгофа.

Решение

- а) Расчет методом контурных токов.

-

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://studservis.ru/gotovye-raboty/kontrolnaya-rabota/237481>